

Como detectar ripple em fontes com multímetro analógico

USANDO O OUTPUT DO MULTÍMETRO PARA DETECTAR A FALTA DE CAPACITÂNCIA DE UM CAPACITOR ELETROLÍTICO

ROCKSLEY

PARA UMA FONTE-DC SEM RIPLE, NÃO DEVERÁ APRESENTAR TENSÃO ALGUMA !! APRESENTANDO ALGUMA TENSÃO, VERIFIQUE O CAPACITOR QUE FILTRA ESSA TENSÃO !!

PARA MEDIR RIPLE-SUGEIRA NA TENSÃO-DC!! TENSÃO RESIDUAL-AC

