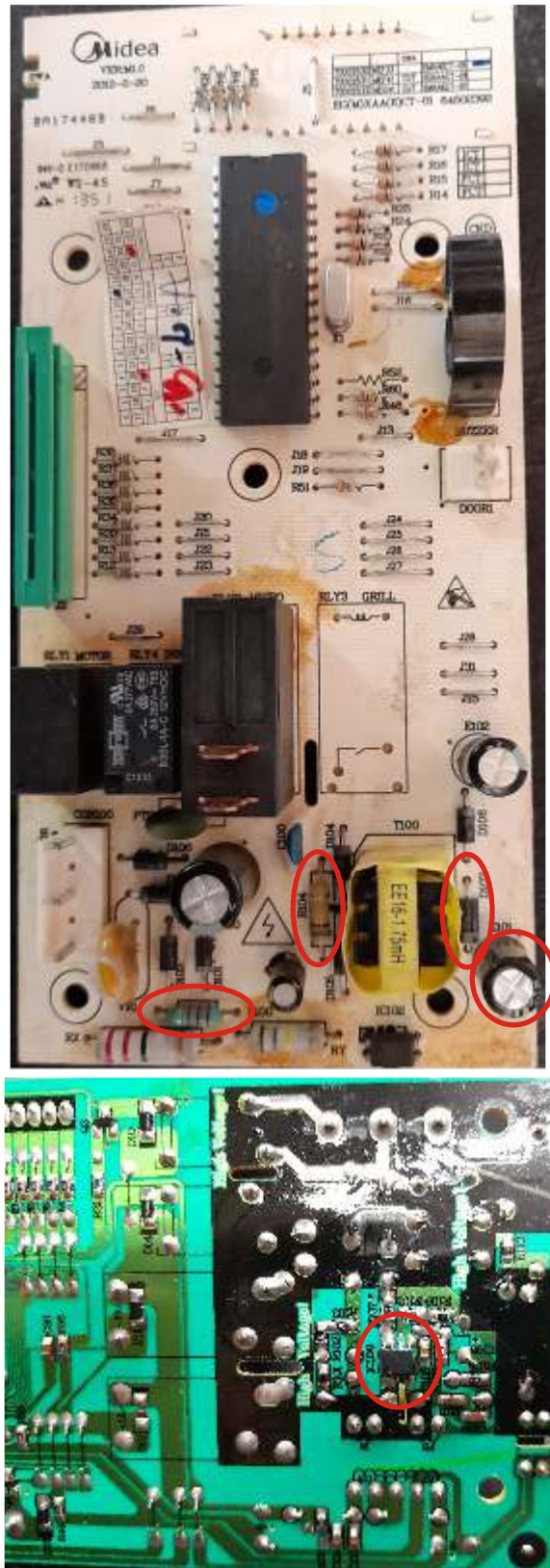


Forno de micro-ondas electrolux varias marcas fonte não funciona



O circuito integrado SMD 1910-10 é difícil dar problema, mas pode considerar que poucas vezes da problema, a bobina L100 é de 2,2mH, pode ser substituída por outra de menor valor, R104 é de 510KOhms e pode ser substituído por 470K ou 560K, D107 é o Uf4007 diodo de frequência.